

# 実験 2 ～電池の数とはたらき～


ねらい

①豆電球の  
がちがうと

やプロペラの  
はちがうのか

についてたしかめるため。  
②なぜそれがおきるのか

グループで協力して、調べよう  
～基本の回路～

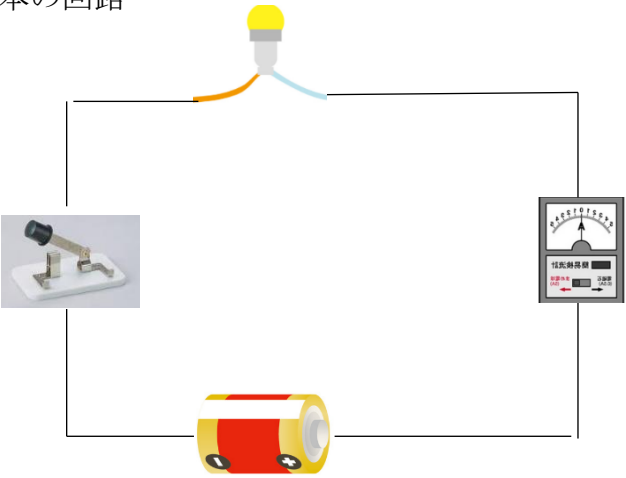

<結果>

電池の数	豆電球	プロペラ	検流計
1 つ			
2 つ (直列)			
2 つ (並列)			

<考察>

<まとめ>